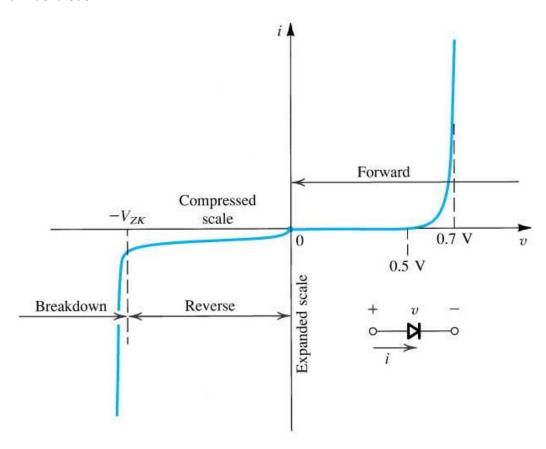


# UNIVERSIDAD DE MEDELLIN FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA ELECTRONICA ELECTRONICA ANALOGICA

#### **EJEMPLOS DE CLASE – CURVA VI DEL DIODO**


#### Curva vi del diodo




## **Ejemplos**


## 1. Realizar la curva vi del diodo usando el modelo ideal

Montaje en Spice: curva-vi\_ideal.asc

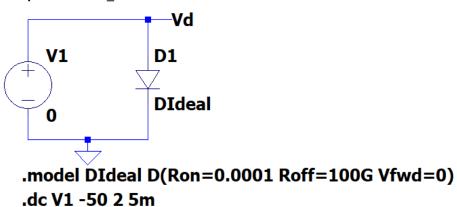


#### Resultado simulación

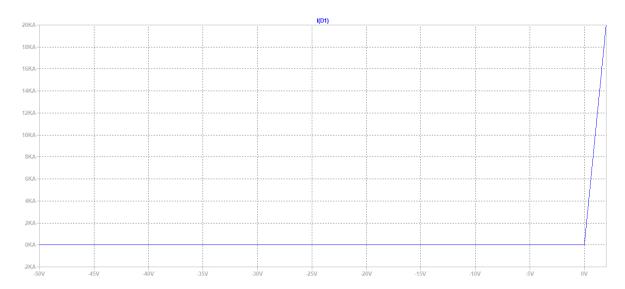

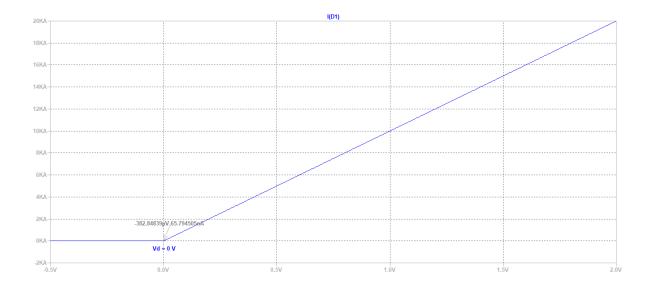


#### 2. Realizar la curva vi del diodo usando el modelo de caída constante


Montaje en Spice: curva-vi\_cte.asc

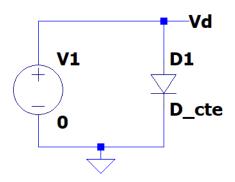

.dc V1 -50 2 5m .model D\_cte D(Ron=0.0001 Roff=100G Vfwd=0.7)


#### Resultado simulación

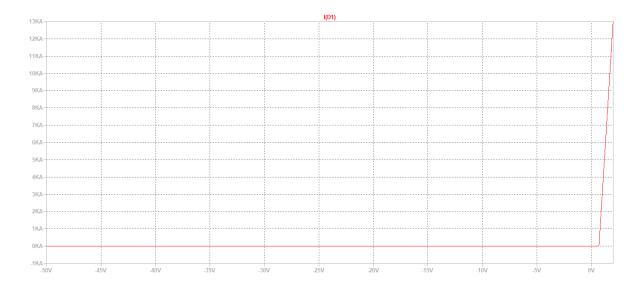

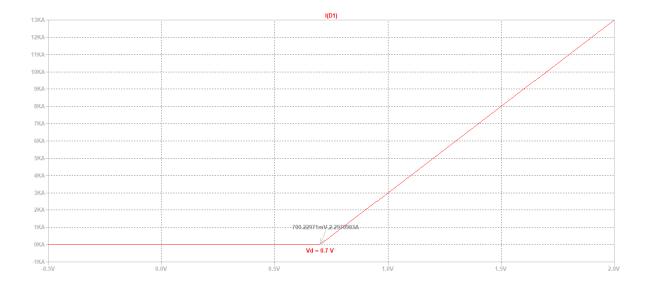


3. Realizar la curva vi del diodo usando el modelo de Spice para el diodo 1N4148<sup>1</sup>

Montaje en Spice: curva-vi\_1N4148.asc

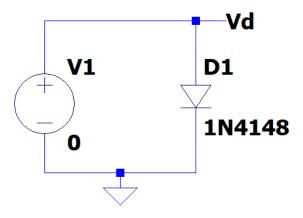

.dc V1 -100 2 1m

### Resultado simulación:

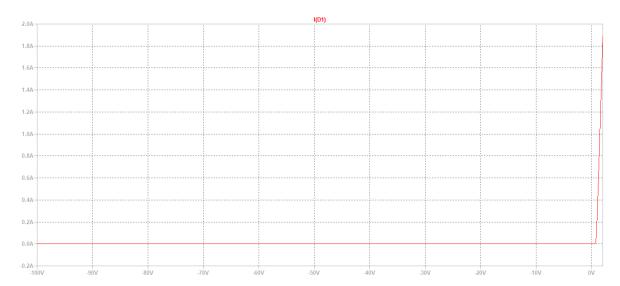

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El diodo 1N4148 (<u>link</u>)

